计算机专业导论

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



第2讲符号化、计算化与自动化

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



本讲学习什么?


---符号化-计算化-自动化: 0和1的思维


战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



符号化-计算化-自动化 0和1的思维概述

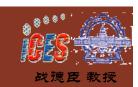

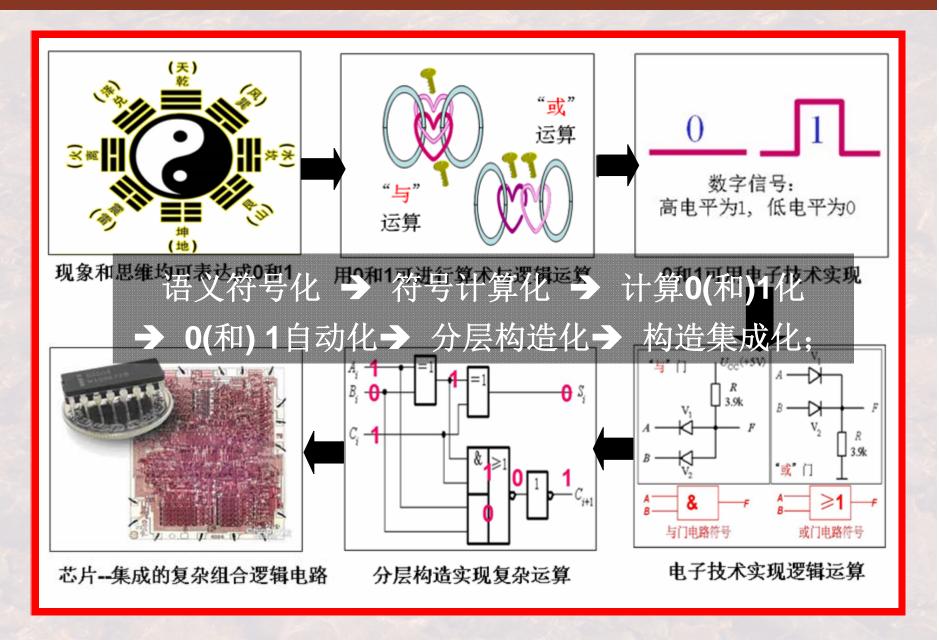

符号化-计算化-自动化 0和1的思维概述




数值与 非数值 性信息

符号化 用字母-符号 的组合编码

基于字母- 符号的计算

再语 义化

数值与 非数值 性信息

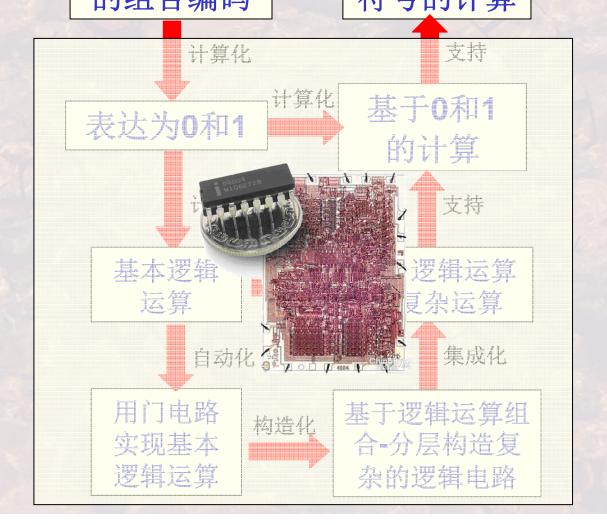

---数值性信息:二进制

---非数值性信息: 编码


战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



信息如何用0和1表示? (1)基本思维



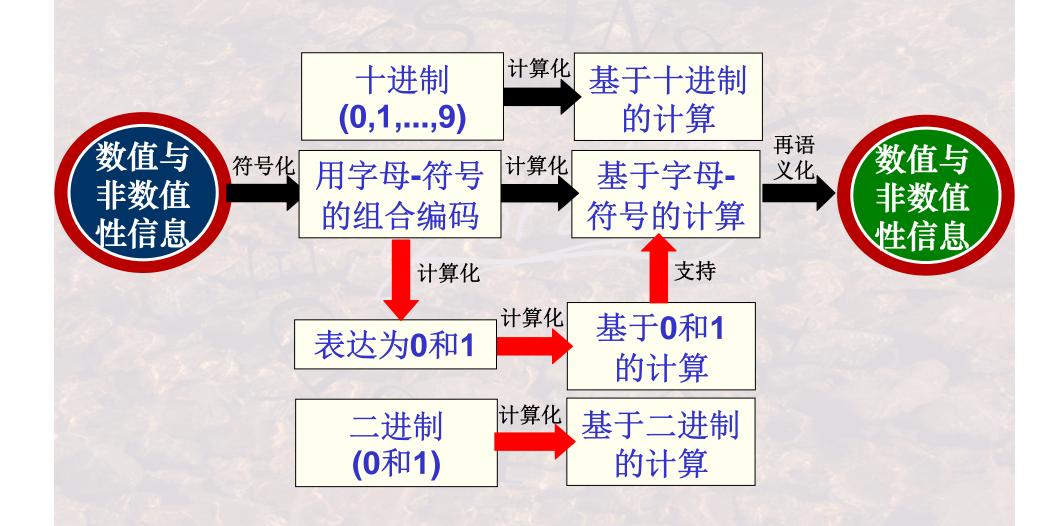

信息如何用0和1表示? (2) 进位制?



数值性信息可以用进位制表示

◆进位制: 用数码和带有权值的数位来表示有大小关系的数值性信息的表

示方法。

- ◆十进制
- ◆二进制

$$=1\times 2^{7}+1\times 2^{6}+1\times 2^{5}+1\times 2^{4}+0\times 2^{3}+1\times 2^{2}+0\times 2^{1}$$

+1\times 2^{0}+0\times 2^{-1}+1\times 2^{-2} = (245.25)_{+}

信息如何用0和1表示? (2) 编码与ASCII码?



非数值性信息可以用编码表示

◆编码:编码是以若干位数码或符号的不同组合来表示非数值性信息的方法,它是人为地将若干位数码或符号的每一种组合指定一种唯一的含义。

例如: 0----男, 1----女

再如: 000----星期一 001----星期二

010----星期三 011----星期四

100----星期五 101----星期六

110----星期日

ASCII码----英文字母符号的编码

- ◆ASCII码是英文字母与符号的0,1型编码方法,是用7位0和1的不同组合来表示10个数字、26个英文大写字母、26个英文小写字母及其一些特殊符号的编码方法,是信息交换的标准编码。
- ◆ASCII码:American Standard Code for Information Interchange

0 0 1 1 0 0 0 1 "1" 0 1 0 0 1 1 1 0 "N"

信息如何用0和1表示? (2) 编码与ASCII码?



信息	存储	解析规则
We are students	01010111 01100101 00100000 01100001 01110010 01100101 00100000 01110011 01110100 01110101 01100100 01100101 01101110 01110100 01110011	0/1串按8位分隔一个字符,查找ASCII码表映射成相应符号


b ₈ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ b ₁ b ₀	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	•	р
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	В	R	ь	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	s	С	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	đ	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	-	7	G	w	g	w
1000	BS	CAN	(8	н	X	h	x
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L]	1	1
1101	CR	GS	_	=	M	\	m	}
1110	so	RS		>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	0	-	0	DEL

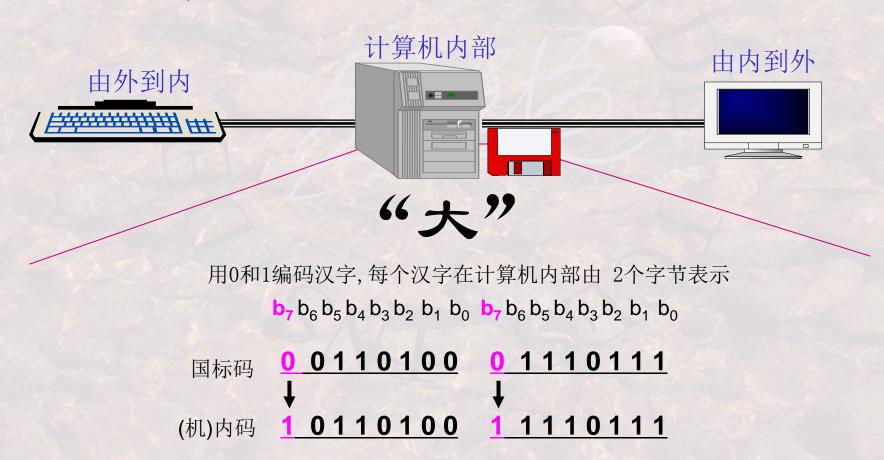(3) 汉字与汉字编码?



汉字的编码

◆汉字内码: 汉字在计算机内部采用汉字内码存储,汉字内码是一两字节且最高位均为1的0,1型编码



(3) 汉字与汉字编码?



汉字的编码

◆汉字输入码是用键盘上的字母符号编码每一汉字的编码, 它使人们通过键入字母符号代替键入汉字。




其中,g表字根"-",a表开下的草字头,j表右侧立刀,f表下面土字

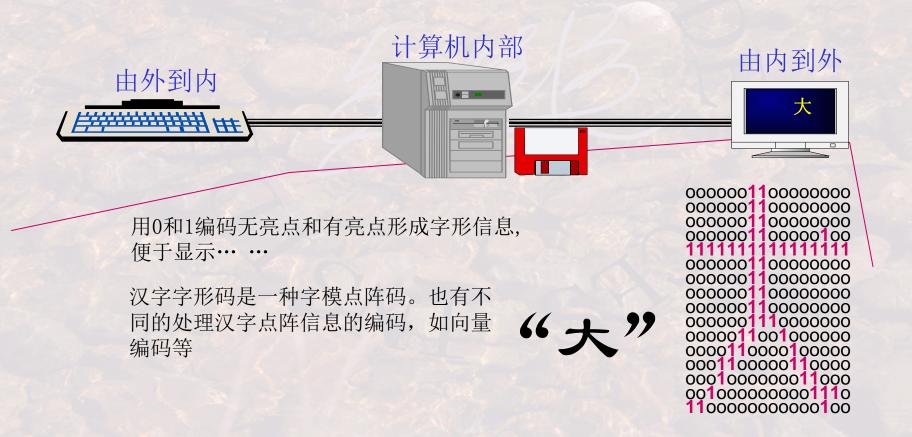(3) 汉字与汉字编码?



汉字的编码

◆汉字字形码是用0和1编码无亮点和有亮点像素,形成汉字字形的一种编码。依据字形码通过显示器或打印机输出汉字。




(3) 汉字与汉字编码?




汉字的编码

◆汉字处理过程: 通过汉字外码输入,以汉字内码存储,以汉字字形码输出

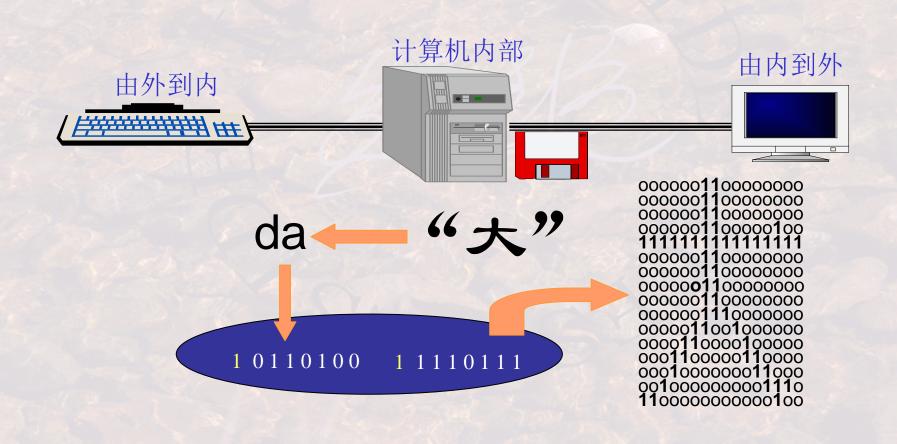

(4)基本思维回顾



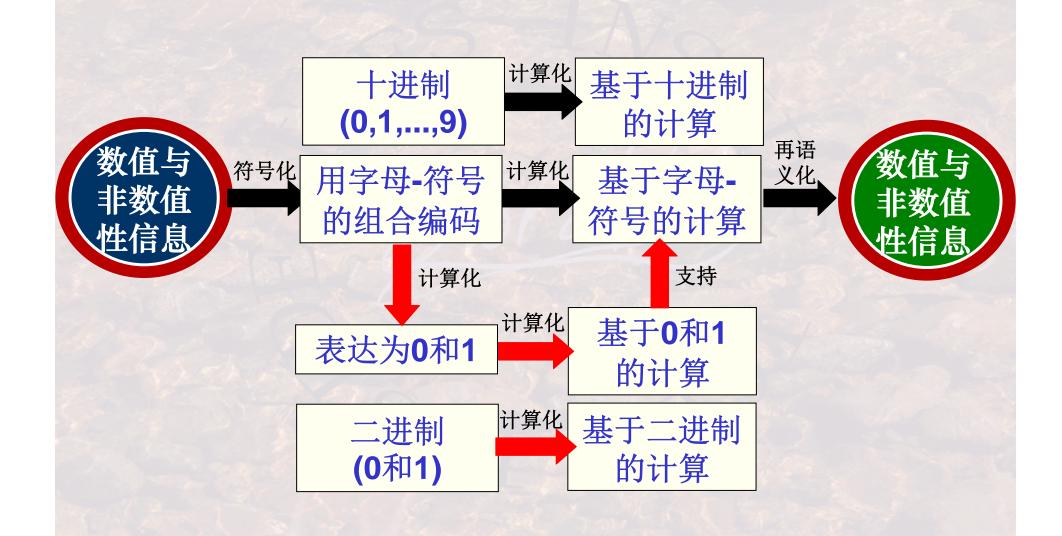

如何用0和1进行计算?

---**0**和1的组合及其变化 ---基本逻辑运算

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



如何用0和1进行计算? (1)看易经如何基于0和1计算?



什么是易经?

四 阴(六)


阳(九)

(九三爻)


(六二爻)

(九一爻)

(三画卦)

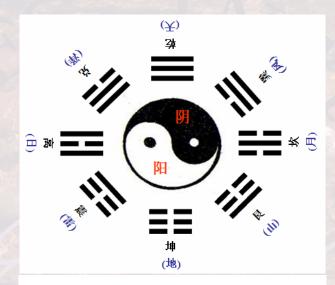


八纯 上世	三乾	置震	世坎	₩ ■ P	計	異	离	量党
	一 姤	計豫	节	贵	置复	小畜	旋	土
二世	運遯	三解	主电	大畜	三临	家人	======================================	ii ×
	一香	量恒	■ 既 济	三损	泰	置益	===	員咸
-	型观	計	iii #	巨睽	土土土	五 三 三 妄	三蒙	豐蹇
五世	副刺	井	≣ ≢	三履	量夬	三三噬	三 海	iii iii
游魂		大过	三 明 夷	中学	〓需	置颐	量讼	上一小
归魂	大有	置随	三师	三漸	置比	≣≞	見	三姆妹

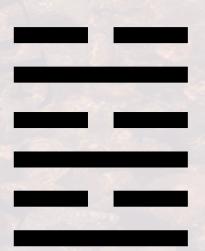

(大画卦)

如何用0和1进行计算? (1)看易经如何基于0和1计算?



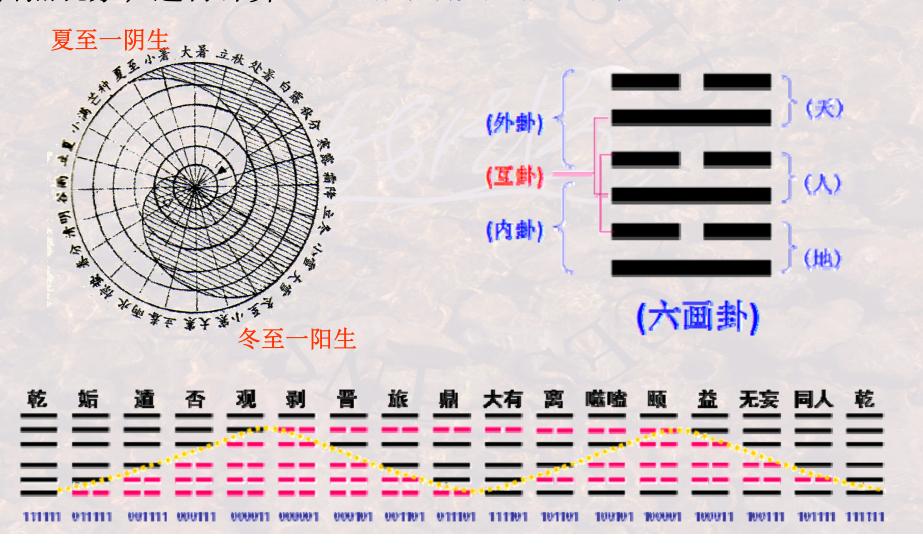


如何用0和1进行计算? (2)看逻辑如何基于0和1计算?




基本逻辑运算

一个命题由语句表述,即内容为"真"或为"假"的一个判断语句!如果命题由X,Y,Z等表示,其值可能为"真"或为"假",则两个命题X,Y之间是可以进行运算的:

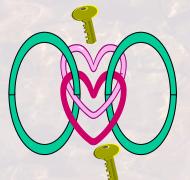- □ "与"运算(AND): 当X和Y都为真时, X AND Y也为真; 其他情况, X AND Y均为假。
- □ "或"运算(OR): 当X和Y都为假时, X OR Y也为假; 其他情况, X OR Y均为真。
- □ "非"运算(NOT): 当X为真时, NOT X为假; 当X为假时, NOT X为真。
- □ "异或"运算(XOR): 当X和Y都为真或都为假时, X XOR Y为假; 否则, X XOR Y为真。



"与"运算:两把钥匙都有才能开门

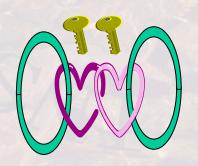

F= X AND Y OR (Z AND (NOT Y))
E= (NOT X) AND ((Y AND (NOT Z))
P = (NOT X) AND (NOT Y)

"或"运算: 只要有任何

一把钥匙便能开门

如何用0和1进行计算? (2)看逻辑如何基于0和1计算?



用0和1来表示逻辑运算

- "与"运算**AND**:
 - 有0为0,全1为1
- "或"运算**OR**:
 有1为1,全0为0
- "非"运算NOT:非0则1,非1则0
- "异或"运算**XOR**: 相同为**0**,不同为**1**

注: 1表示真, 0表示假

AND 0 0	AND 1 0	AND 0 0	1 AND 1 1
OR 0 0	0 OR 1	OR 0	OR 1
NOT 0		NOT 1	

		U	
0	0	1	1
XOR 0	XOR 1	XOR 0	XOR 1
0	1	1	0

---机器数的原码与补码 ---将减法变为加法来进行

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员







十进制数	+ 244	- 244
二进制数	+11110100	-11110100
机器数-原码	011110100	111110100
机器数-反码	011110100	100001011
		加 0000001
机器数-补码	011110100	100001100

(1) 数值的符号如何表示呢—机器数及其原码、反码和补码

机器数的原码、反码和补码表示规则

真实数值	1 244 (4)(3)(4)	机器数(n+1 位二进制数,其中第 n+1 位表符号,0 表示正号,1 表示负号)				
(帯符号的 n 位 二进制数)	十进制数 	原码	反码	补码		
+ 1111	+(2 ⁿ -1)	0 1111	0 1111	0 1111		
+ 1000	+2 ⁿ⁻¹	0 1000	0 1000	0 1000		
+ 0000	+0	0 0000	0 0000	0 0000		
- 0000	-0	1 0000	1 1111	0 0000		
- 1000	-2 ⁿ⁻¹	1 1000	1 0111	1 1000		
- 1111	-(2 ⁿ -1)	1 1111	1 0000	1 0001		
-10000	-2 ⁿ	-	•	1 0000		
		正数的原码、反码同补码形式是一样的。最高位为 0 表示正数				
		负数的最高位为 1,表示负数。 其余同真实数值的二进制 数。	负数的最高位为 1.表示负数。 其余在真实数值的二进制数 基础上逐位取反。	负数的最高位为 1表示负数。 其余在反码基础上最低位加 1 后形成的。它的负数不包括 0,但包括-2"		
		机器数由于受到表示数值的位数的限制,只能表示一定范围内的数。超出此范围则为"溢出"				





数值的正负符号也可和数值一样参与运算: 补码运算示意

$$(+7) + (+3) = (+10)$$
 $(-5) + (-7) = (-12)$ 0 01111 1011+) 0 0011+) 1 10010 10101 0100 $(-7) + (-12) = 溢出$ 0 10101 1001+) 1 1101+) 1 01000 01110 1101

加减乘除都可转换成加法来实现,加法又可由与、或、非、异或等逻辑运算来实现---只要实现了基本逻辑运算,便可实现任何的计算

战德臣

哈尔滨工业大学 教授.博士生导师 教育部大学计算机课程教学指导委员会委员



用逻辑实现加法,用硬件实现加法? (0)回顾一下基本逻辑运算?



AND

基本逻辑运算

注: 1表示真, 0表示假

AND 0

- "与"运算**AND**: 有**0**为**0**,全**1**为**1**
- "或"运算**OR**:
 有1为1,全0为0
- "非"运算**NOT**: 非**0**则1,非**1**则**0**
- "异或"运算**XOR**: 相同为**0**,不同为**1**

The state of the s	7		
0	0	1	1
OR 0	OR 1	OR 0	OR 1

NOT 0 NOT 1 0

AND 1

AND

 XOR
 0
 1
 1
 1

 XOR
 1
 XOR
 1
 XOR
 1

 0
 1
 1
 0
 0
 0

(1) 一位二进制数的加减法?



基于二进制的算术运算

◆计算规则简单,与逻辑运算能够统一起来。

用逻辑实现加法,用硬件实现加法? (2) 用电路开关实现基本逻辑运算?




实现0和1的基本元器件: 电信号和继电器开关




数字信号: 高电平为1, 低电平为0

◆用继电器开关实现基本逻辑运算


A、B合上为1,断开为0; L灯亮为1,灯灭为0

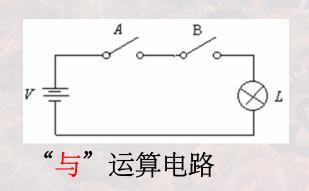

L = A and B

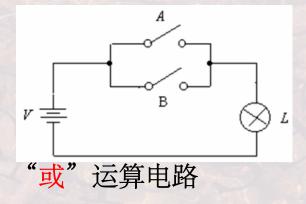

L = A or B

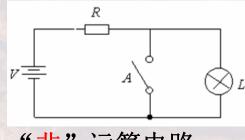

"非"运算电路


L = not A

(3)用基本电子元件实现基本逻辑运算?




用二极管、三极管可实现基本的集成电路:与门、或门和非门

◆这些电路被封装成集成电路(芯片),即所谓的门电路。

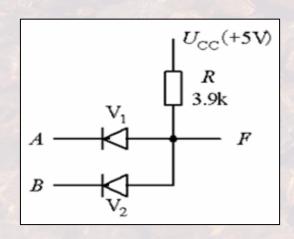

"与"门电路

F = A and B

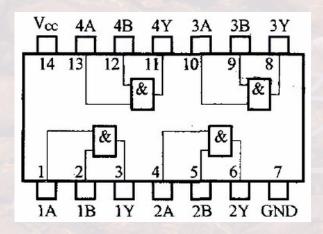





2Y = 2A and 2B

3Y = 3A and 3B

4Y = 4A and 4B

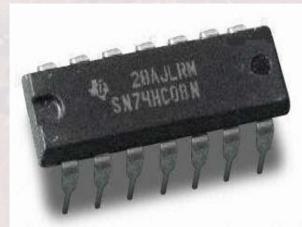

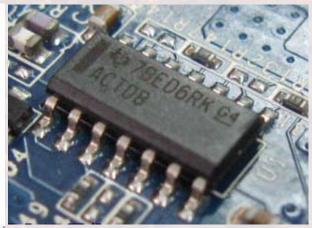


(3)用基本电子元件实现基本逻辑运算?




用二极管、三极管可实现基本的集成电路:与门、或门和非门

◆这些电路被封装成集成电路(芯片),即所谓的门电路。

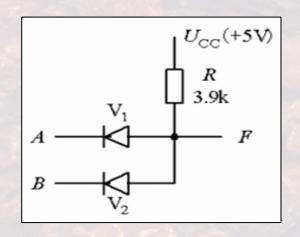


"与"门电路

F = A and B

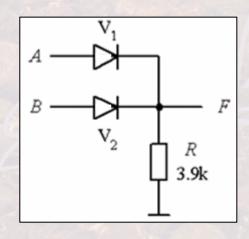

"或"门电路

F = A or B

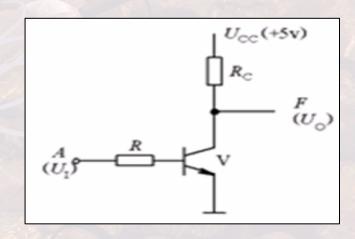

"非"门电路

F = not A

(4) 基本门电路的符号抽象?



基本门电路的符号表示及其特性

- ◆与门电路:是实现逻辑与运算的集成电路,即:只有当两个输入端为高电平(1)时,则输出端为高电平(1);否则,输出端为低电平(0)。
- ◆或门电路:是实现逻辑或运算的集成电路,即:只有当两个输入端为低电平(0)时,则输出端为低电平(0);否则,输出端为高电平(1)。
- ◆非门电路:是实现逻辑非运算的集成电路,即:当输入端为高电平 (1)时,则输出端为低电平(0);输入端为低电平(0)时,则输出端为高电平(1)。
- ◆异或门电路:是实现逻辑异或运算的集成电路,即:当两个输入端同为高电平(1)或同为低电平(0)时,则输出端为低电平(0);否则,输出端为高电平(1)。






(5) 如何用已实现的基本逻辑运算(门电路)来实现更复杂的运算?

基于门电路的复杂组合逻辑电路

◆示例1:一位加法器的示例。

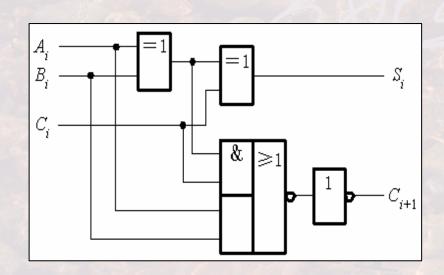







基于门电路的复杂组合逻辑电路

◆可验证一位加法器实现的正确性。

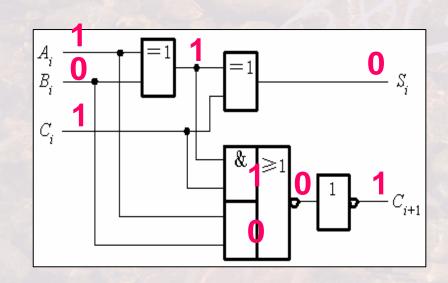

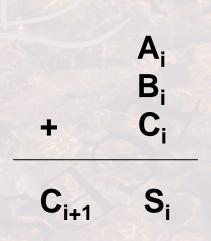





数语 E 教授

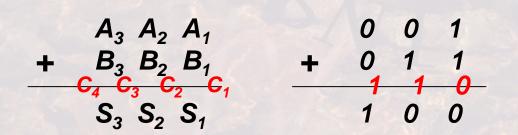(5) 如何用已实现的基本逻辑运算(门电路)来实现更复杂的运算?

基于门电路的复杂组合逻辑电路

- ◆示例:多位加法器的实现
- ◆用已验证正确的一位加法器,来实现更为复杂的多位加法器
- ◆用已验证正确的多位加法器,来实现更为复杂的乘法器/除法器等(略)
- ◆分层构造: 低层电路已验证正确,可被封装起来; 用已封装的已验证的低层电路可构造更为复杂的高层电路; 如此一层层构造。



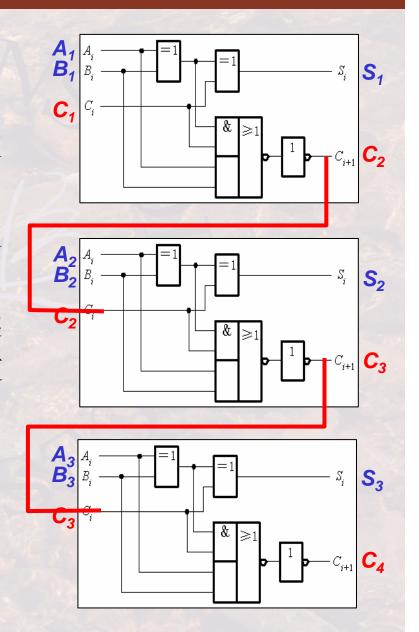






复杂部件的硬件实现(芯片、主板)

◆ 微处理器芯片即是复杂组合逻辑集成在一块板上并封装而成的电路:

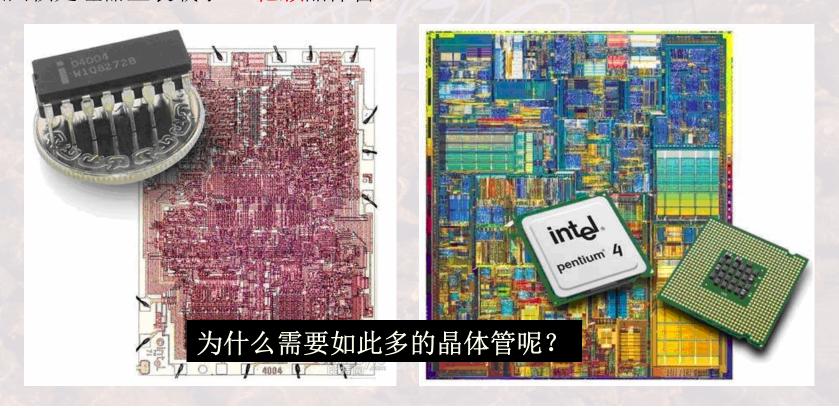从Intel4004在12平方毫米的芯片上集成了2250颗晶体管→到Pentium 4处理器内建了4200万颗晶体管,以及采用0.18微米的电路→再到英特尔的45纳米Core 2至尊/至强四核处理器上装载了8.2亿颗晶体管。



符号化-计算化-自动化 0和1的思维总结



数值与 非数值 性信息

符号化 用字母-符号 的组合编码

基于字母-符号的计算

再语义化

数值与 非数值 性信息

支持 计算化 计算化 基于0利1 表达为0和1 的计算 支持 基本逻辑 逻辑运算 遠算 夏杂运算 自动化量,可如如 集成化 用门电路 基于逻辑运算组 构造化 实现基本 合-分层构造复 逻辑运算 杂的逻辑电路